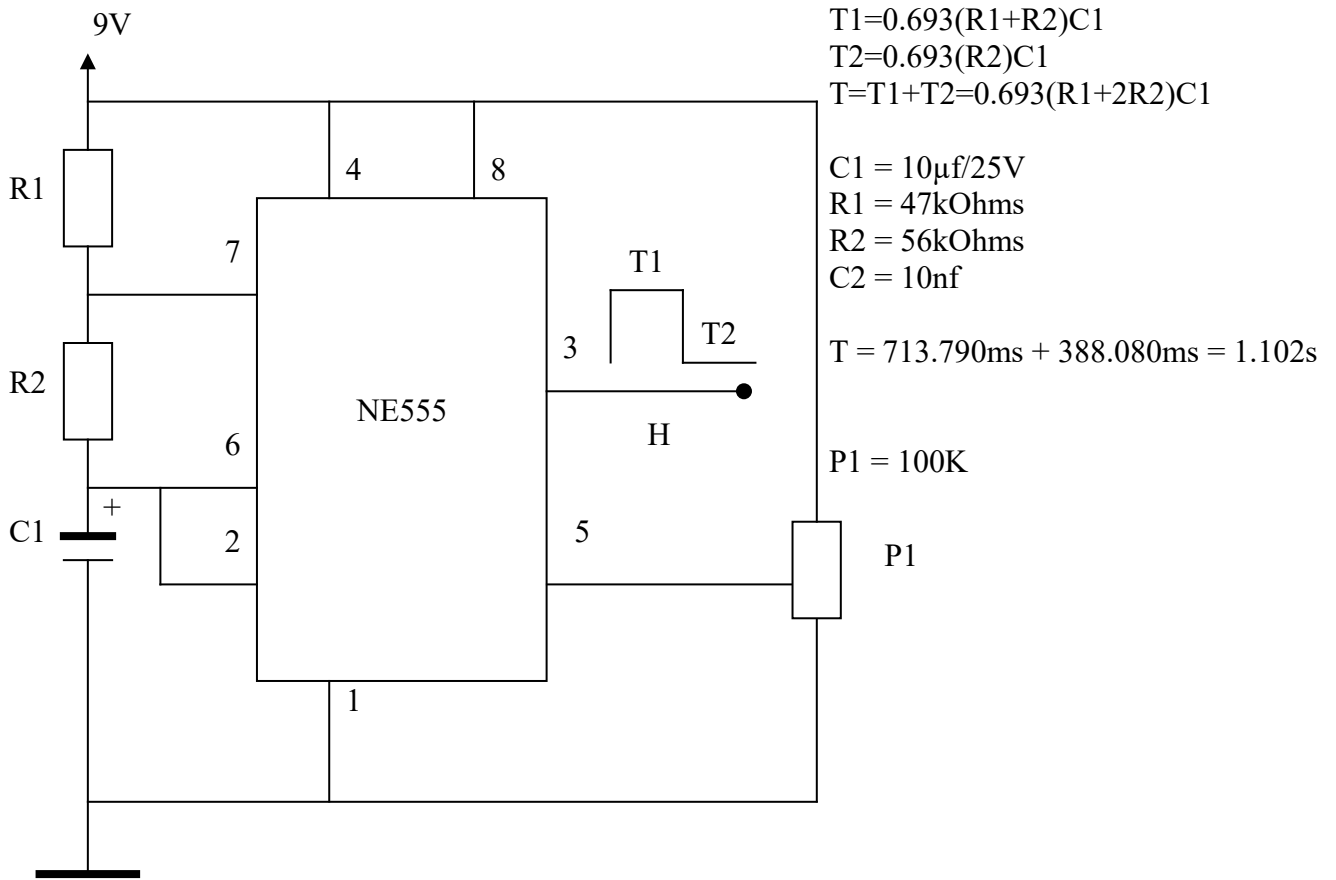


NE555

Réalisation de l'horloge avec une variation du rapport cyclique



Exemple de routage

